

[Tablou de bord](#) / [Cursurile mele](#) / [03-ACS-L-A2-S1-EEA-CD](#) / [12 octombrie - 18 octombrie](#) / [Test curs](#)


Început pe	joi, 15 octombrie 2020, 16:00
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 15 octombrie 2020, 16:09
Timp de parcurgere test	9 min 37 secunde
Puncte	3,50/4,00
Notă obținută	8,75 din 10,00 (88%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

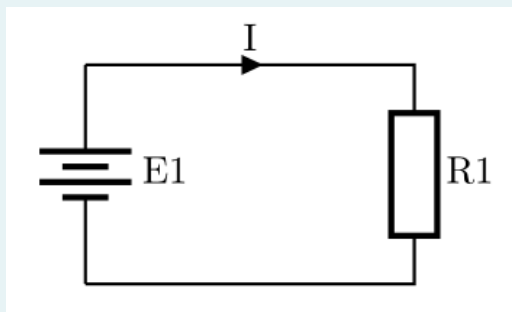Cât este curentul I în amper? $E1 = 15V$, $R1 = 6\Omega$



Răspuns: ✓


Răspunsul corect este: 2,50

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

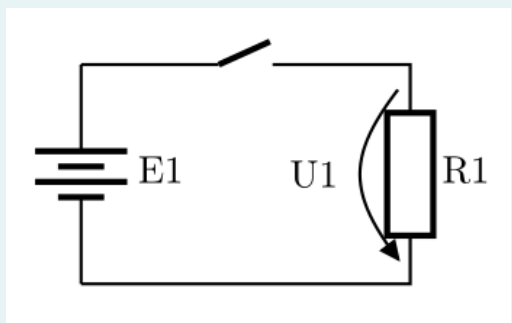În schema de mai jos $E1 = 8V$ iar $R1 = 13K$. Cât este $U1$ în volți?



Răspuns: ✓


Răspunsul corect este: 0,00

3 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

$E_1=20V$, $E_2=5,4V$. Cât este căderea de tensiune (altfel exprimat: diferența de potențial sau tensiunea) U ?

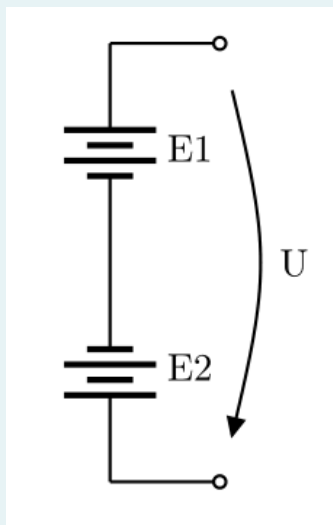Răspuns: ☒


Răspunsul corect este: 14,60

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cât este tensiunea U ? $E_1=5,4V$, $R_1=2K$

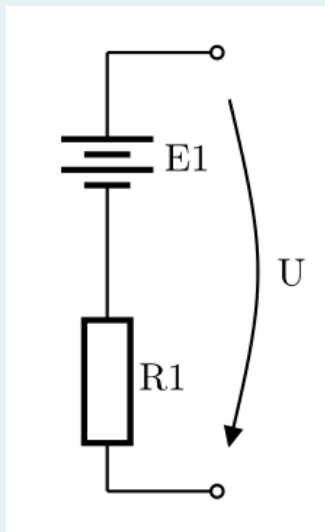Răspuns: ☒

Răspunsul corect este: 5,40