Tablou de bord / Cursurile mele / 03-ACS-L-A2-S1-EEA-CD / 7 decembrie - 13 decembrie / Test curs - secvential - 2 intrebari **Început pe** joi, 10 decembrie 2020, 16:00 Status Finalizat Completat pe joi, 10 decembrie 2020, 16:10 **Timp de** 9 min 53 secunde parcurgere test **Puncte** 0,83/2,00 Notă obținută 4,17 din 10,00 (42%) Parțial corect Marcat 0,17 din 1,00 Selectati toate propozitiile adevarate despre amplificatoare operationale a. Un AO real are impedanta de iesire mica, dar nu zero. ■ b. Un AO real poate avea amplificare infinita c. Un AO real poate avea o tensiune de offset intre terminalele de intrare. 🛮 d. Un AO real are amplificare finita dar constanta indiferent de frecventa semnalului de intrare 🔟 e. Pentru functionarea corecta, un AO real trebuie alimentat in intervalul de tensiuni de alimentare specificat de fabricant ☐ f. Un AO real are curentii de intrare mici dar nu neaparat 0 Your answer is partially correct. Ați selectat în mod corect 2.

Răspunsurile corecte sunt:

Un AO real are curentii de intrare mici dar nu neaparat 0,

Un AO real poate avea o tensiune de offset intre terminalele de intrare., Pentru functionarea corecta, un AO real trebuie alimentat in intervalul de tensiuni de alimentare specificat de fabricant, Un AO real are impedanta de iesire mica, dar nu zero.

2 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,67 din 1,00

Selectați toate funcțiile de tensiunile de intrare u_i care pot fi implementate folosind amplificatoare operationale in combinatii de circuite predate la curs

a. $\cos u_1$ b. $e^{|u_1|}$ c. $3u_1 + 4u_2$ d. $-(\frac{\partial u_1}{\partial t})^3$ e. $u_1^{u_2}$ f. $\frac{1}{u_1}$ g. $4u_1 - |u_2|$ h. $\sin \frac{\partial u_1}{\partial t}$

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 4.

Răspunsurile corecte sunt:

 $3u_1+4u_2$

1

 $u_1^{u_2}$

 $e^{|u_1|}$

,

 u_1

 $4u_1 - |u_2|$

- '

 $-\left(\frac{\partial u_1}{\partial t}\right)^3$

→ Fara test seminar saptamana aceasta

Test curs - secvential - 2 intrebari ►