

[Tablou de bord](#) / [Cursurile mele](#) / [03-ACS-L-A2-S1-EEA-CD](#) / [26 octombrie - 1 noiembrie](#)[/ Test Seminar - atentie, navigatie secventială, fără revenire asupra întrebărilor](#)


Început pe	marți, 27 octombrie 2020, 16:00
Status	Finalizat
Completat pe	marți, 27 octombrie 2020, 16:10
Timp de parcurgere test	9 min 32 secunde
Puncte	1,00/3,00
Notă obținută	3,33 din 10,00 (33%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În schema următoare, calculați curentul I în mA, cu două zecimale. Se cunosc $E1=3,6V$, $E2=3,6V$, $R1=4K$, $R2=8,7K$, $R3=1,5K$.

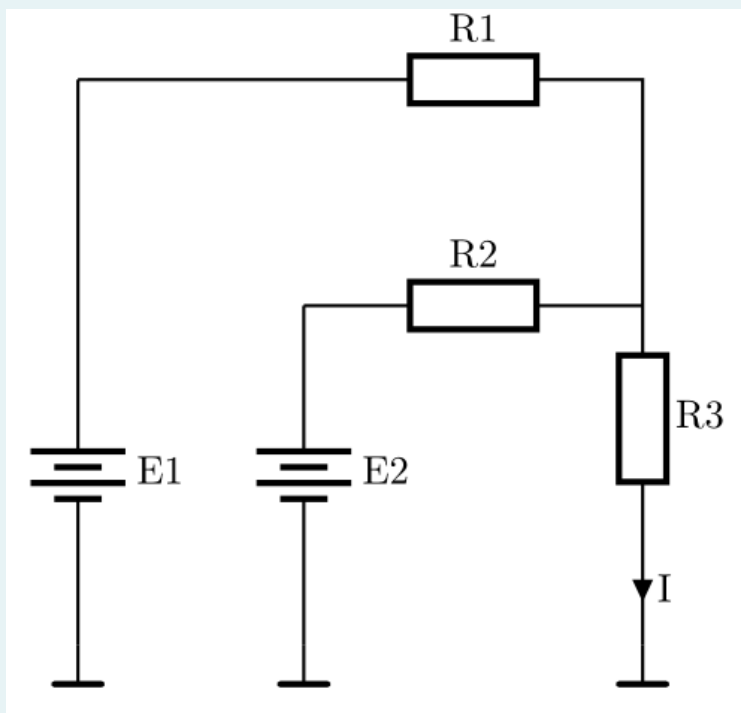Răspuns: ✓


Răspunsul corect este: 0,85

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

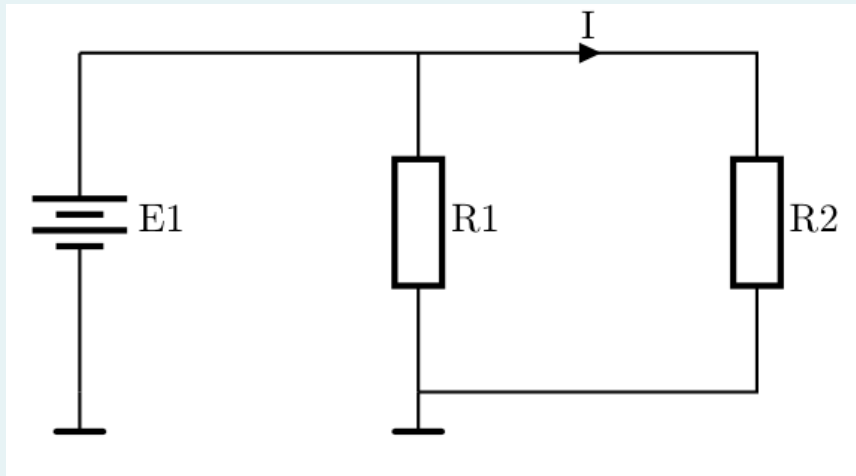În schema de mai jos calculați curentul I , în mA. Se știu $E1=6V$, $R1=9K$, $R2=7K$. Introduceți rezultatul cu două zecimale.



Răspuns:




Răspunsul corect este: 0,86

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

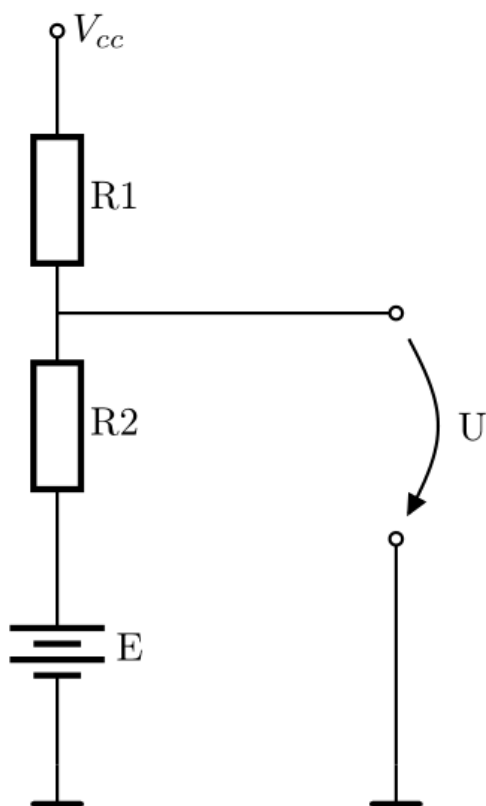În schema următoare calculați tensiune U în Volți, cu două zecimale. Se știu $R1=9,8K$, $R2=9,7K$, $V_{cc}=5,2V$, $E=1,6V$.



Răspuns: 5.25 ✖

Răspunsul corect este: 3,39

[◀ Lab 2](#)

Sari la...

[Test curs - navigatie secventiala ▶](#)