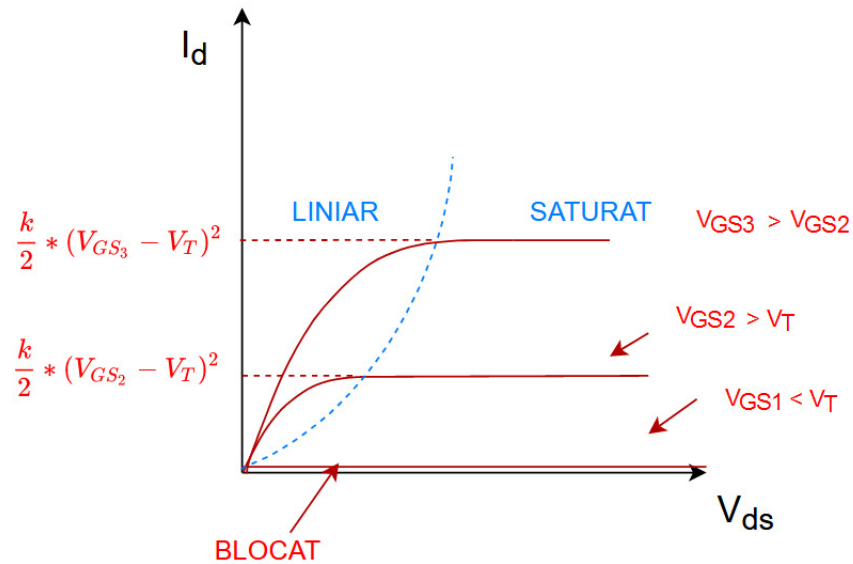


Curs 7
Electronica Digitala
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI
FACULTATEA DE AUTOMATICA SI
CALCULATOARE

02 Aprilie 2021

1 Dependenta curentului de drena in functie de starea tranzistorului

$$I_D = \begin{cases} 0 & V_{GS} < V_T & \text{BLOCAT} \\ k((V_{GS} - V_T) * V_{DS} - \frac{(V_{DS})^2}{2}) & V_{GS} > V_T, V_{DS} \leq V_{GS} - V_T & \text{LINIAR} \\ k(\frac{(V_{GS} - V_T)^2}{2}) & V_{GS} > V_T, V_{DS} > V_{GS} - V_T & \text{SATURATIE} \end{cases}$$



Daca $V_{GS} < V_T$, tranzistorul este blocat si curentul este 0 indiferent de V_{DS} (tensiunea aplicata intre drena si sursa) \Rightarrow circuit deschis pentru orice V_{GS} mai mic decat V_T (threshold voltage = tensiunea de prag, constanta a tranzistorului, depinde de geometria si de gradul de dopaj al acestuia).

Daca $V_{GS} > V_T$, tranzistorul se deschide si curentul de drena va depinde de V_{DS} . Pana la un anumit punct va creste, iar de la un punct va deveni constant, se stabilizeaza (K - constanta de fabricatie).


Cu cat crestem tensiunea de intrare in tranzistor, intre poarta si sursa, cu atat creste si curentul.

1.1 Model simplificat


Pentru modelul simplificat, se inlocuieste cu o rezistenta, transformandu-se functia patratica in una liniara prin aproximarea $V_{DS} = V_{GS} - V_T$.

In acest caz, curentul I_D va avea o crestere **liniara**, proportionala cu V_{DS} .
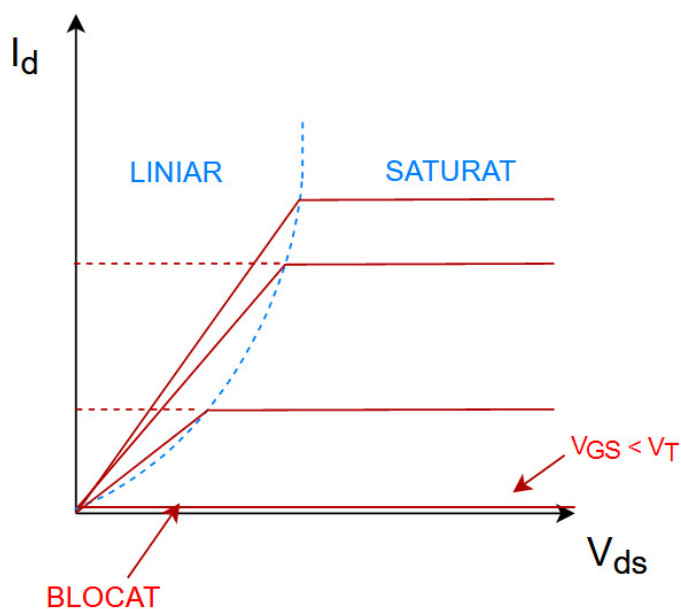
$$I_D = \begin{cases} 0 & V_{GS} < V_T & \text{BLOCAT} \\ \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T) * V_{DS} & V_{GS} \geq V_T, V_{DS} < V_{GS} - V_T & \text{LINIAR} \\ \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 & V_{GS} \geq V_T, V_{DS} \geq V_{GS} - V_T & \text{SATURAT} \end{cases}$$




Graficul modelului simplificat

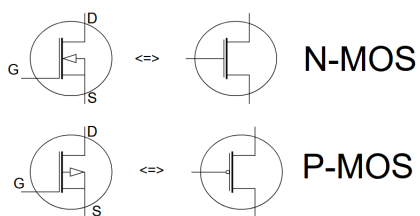

1.2 Aplicatii

(1)

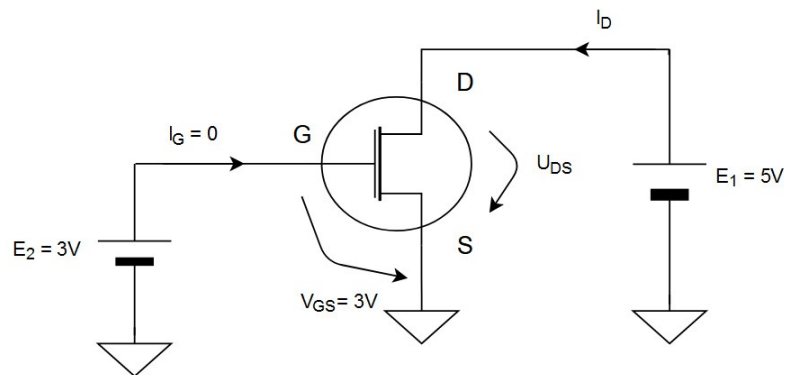

$$V_T = 1V$$

$$K = 10 \frac{mA}{(V)^2}$$


$$I_D = ?$$

$$V_{GS} = E_2 > V_T \Rightarrow \text{Tranzistor} - \text{CONDUCTIE}$$

$$V_{DS} = E_1 = 5V > V_{GS} - V_T = 2V \Rightarrow \text{Tranzistor} - \text{SATURATIE}$$

$$\begin{aligned} I_D &= \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \\ &= \frac{10 \frac{mA}{(V)^2}}{2} (3V - 1V)^2 = \\ &= 20mA \end{aligned}$$

(2)

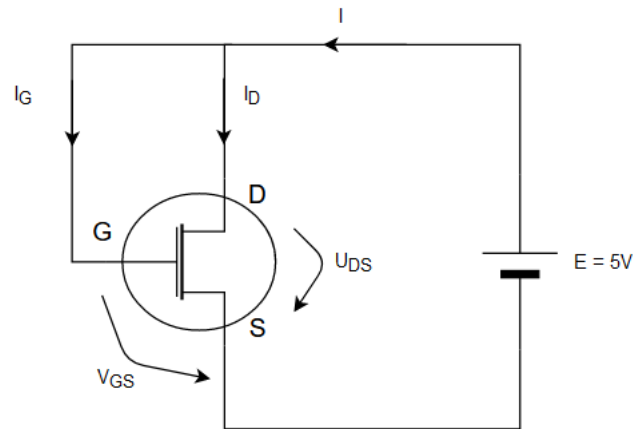

$$V_T = 1V$$

$$K = 10 \frac{mA}{(V)^2}$$

$$I = ?$$

$$V_{GS} = E = 5V > V_T \Rightarrow \text{Tranzistor} - \text{CONDUCTIE}$$

$$V_{DS} = E = 5V > V_{GS} - V_T = 4V \Rightarrow \text{Tranzistor} - \text{SATURATIE}$$

$$I = I_D + I_C, (I_C = 0)$$


$$= I_D =$$

$$= \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2 =$$

$$= \frac{10 \frac{mA}{(V)^2}}{2} (4V)^2 =$$

$$= 80mA$$

(3)

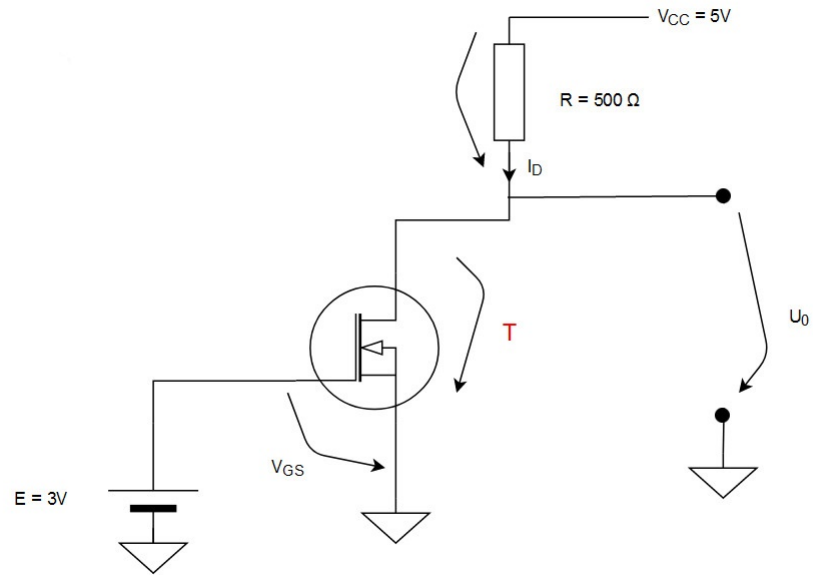


$$V_T = 2V$$

$$K = 10 \frac{mA}{(V)^2}$$

$$U_0 = ?$$

$$V_{CC} = I_D R + V_{DS}$$
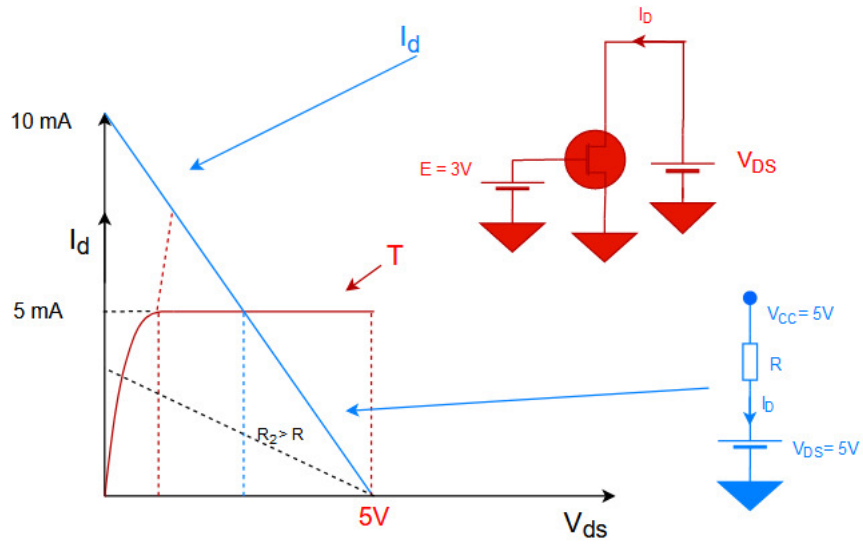
$$V_{DS} = V_{CC} - I_D R \Rightarrow I_D = \frac{V_{CC} - V_{DS}}{R}$$



PP. tranzistor - SATURAT

$$\begin{aligned} \Rightarrow I_D &= \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 = \\ &= \frac{10 \frac{mA}{(V)^2}}{2}(3V - 2V)^2 = \\ &= 5mA \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{CC} - I_D R = \\ &= 5V - 5mA * 0,5K\Omega = \\ &= 2,5V \\ \Rightarrow V_{DS} &> V_{GS} - V_T \\ 2,5V &> 3V - 2V \end{aligned}$$

\Rightarrow PP. facuta este ADEVARATA.

Obs.: O alta varianta era de a presupune, fara graficul ajutorator, starea tranzistorului.

PP. tranzistor - LINIAR

$$\Rightarrow I_D = \begin{cases} \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)V_{DS} = \frac{10 \frac{mA}{V}}{2}(3V - 2V) * V_{DS} = \frac{5mA}{V} * V_{DS} \\ \frac{V_{CC} - V_{DS}}{R} \end{cases}$$

$$\frac{V_{CC} - V_{DS}}{R} = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T) * V_{DS} =$$

$$\frac{5V - V_{DS}}{0,5K} = \frac{5mA}{V} * V_{DS}$$


$$5V - V_{DS} = 2,5V_{DS}$$

$$\Rightarrow V_{DS} = \frac{5}{3,5} \approx 1,4V$$

$$V_{DS} < V_{GS} - V_T$$

$$1,4V < 3V - 2V$$

\Rightarrow PP. facuta este FALSA.

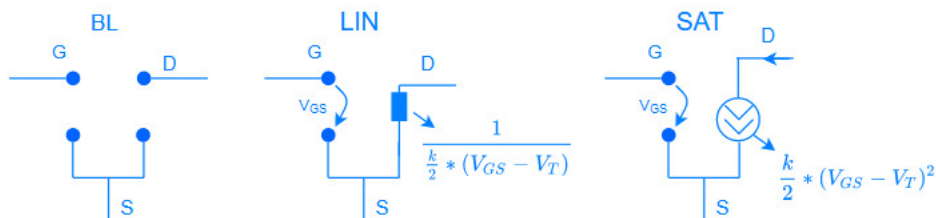

- Daca tranzistorul este in zona liniara, se comporta ca o rezistenta, iar in regiunea de saturatie este o sursa de curent constant.